

## Analogico — Digitale

Nei calcolatori: segnale elettrico rappresenta l'informazione.

Due metodi:

- telegrafo: segnale presente - assente (**digitale**)
- telefono: segnale modulato (**analogico**)

Calcolatore digitale segue il paradigma del telegrafo:

- tolleranza ai disturbi, affidabilità
- semplicità di progettazione
- rappresentazione astratta dell'informazione
- less is more.

## Codifica dell'informazione

Tensione — segnale — cifra (binaria): **bit** .


- tensione presente: 2 - 3 volt — segnale presente — 1,
- tensione assente:  $\sim 0$  volt — segnale assente — 0.

In questo caso: **logica positiva**.

**Logica negativa:** all'assenza di tensione si associa 1.
 
## Circuiti logici

Dispositivi con una serie di **segnali di ingresso** (**input**) e di **segnali in uscita** (**output**).



# Combinatori – Sequenziali

Due classi di circuiti logici:

- **COMBINATORI**: l'uscita dipende solo dall'ingresso attuale, non c'è memoria.
- **SEQUENZIALI**: l'uscita dipende anche dagli ingressi passati (o dallo **stato**), hanno memoria della storia passata.



# Porte logiche

Semplici circuiti combinatori.

**Elementi base** della costruzione:

ogni circuito combinatorio può essere ottenuto collegando in modo opportuno un insieme di porte logiche.

## Porte logiche fondamentali

  

## Comportamento delle porte logiche

- La porta logica **AND** ha uscita 1 se tutti gli ingressi sono a 1 (e zero altrimenti)
- La porta logica **OR** ha uscita 1 se almeno uno degli ingressi è a 1 (e zero altrimenti)
- La porta logica **NOT** ha uscita 1 se l'ingresso ha valore 0 (e zero altrimenti)

Le porte AND, OR possono avere **più di 2** ingressi (con il comportamento descritto sopra).

Come si realizzano le porte logiche?

## Paragone: elettronica — idraulica

Fornire un **idea intuitiva** del significato delle grandezze elettriche.

I due sistemi sono governate da leggi fisiche simili.


- corrente elettrica, flusso di elettroni (Ampere) — portata, flusso d'acqua;
- fili elettrici — tubi di un sistema idraulico;
- tensione elettrica (Volt) — pressione, spinta;
- batteria - alimentatore — pompa idraulica;
- resistenza (Ohm) — strozzatura, resistenza al flusso;

## Paragone: elettronica — idraulica

- interruttore — rubinetto;
- condensatore — serbatoio;
- transistor — rubinetto regolato da una pressione idraulica.
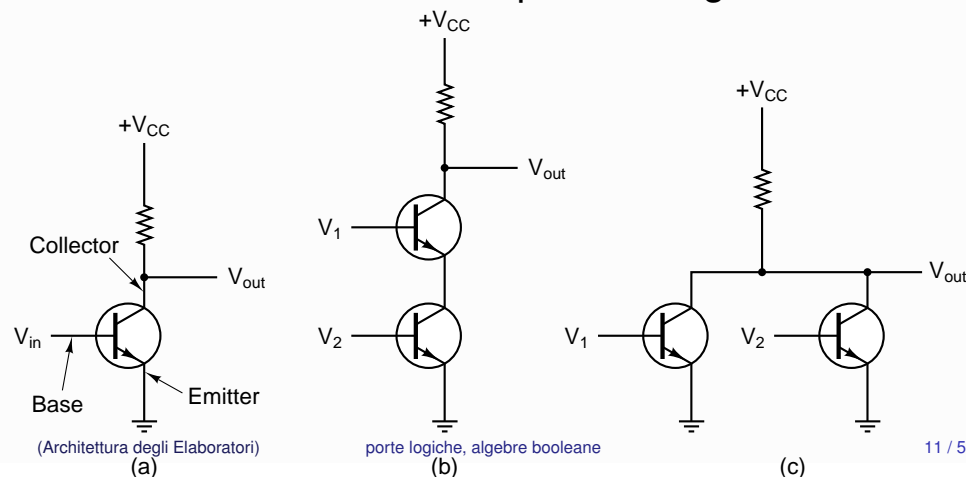
## Realizzazione fisica porte logiche

**Transistor:** elemento fondamentale per la realizzazione dei circuiti, amplifica il segnale.



## Descrizione comportamento circuiti

Informale:

- La porta logica OR ha uscita 1 se almeno uno degli ingressi è a 1 (e zero altrimenti)
- D ha valore 1 se almeno uno degli ingressi ha valore 1 (D è vero se almeno uno degli ingressi è vero)
- E ha valore 1 se esattamente due ingressi hanno valore 1
- F ha valore 1 se tutte tre gli ingressi hanno valore 1

## Formale: tabelle di verità

- Descrizione **esaustiva** del comportamento: per ogni combinazione dei valori di ingresso, specifica i valori di uscita;
- una tabella con tante righe quante le combinazioni di ingresso.
- Insieme finito di combinazioni di ingresso;
- se ci sono  $n$  ingressi, le possibili combinazioni sono:  $2^n$ .


## Tabella di verità

A	B	C	D	E	F
0	0	0			
0	0	1			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			


## Tabella di verità

A	B	C	D	E	F
0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	0	1
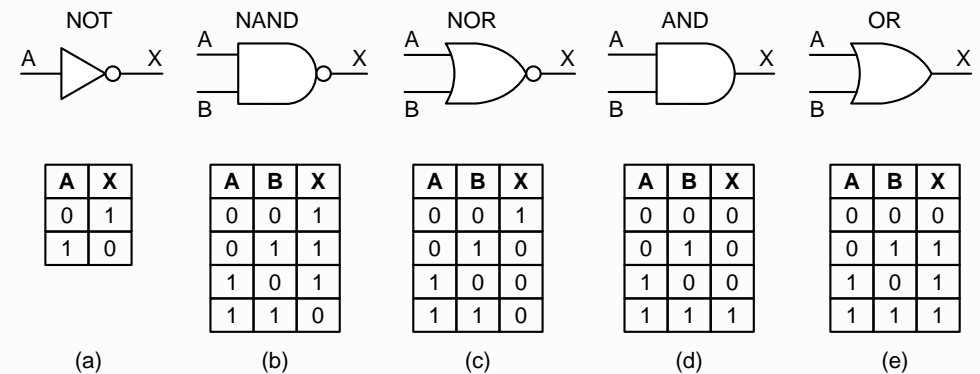
## Tabelle di verità per le porte logiche




## Dal circuito alla tabella di verità

 

A	B	C	AB	AC	AB + AC
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1

(a)  
(Architettura degli Elaboratori)

 

A	B	C	A	B + C	A(B + C)
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1

(b)  
porte logiche, algebre booleane

17 / 54

## Sintesi di circuiti

Data una tabella di verità, definire un circuito.

Ricetta (algoritmo):

- considero tutte le righe della tabella di verità con uscita 1
- per ciascuna di esse costruisco un circuito che vale 1 solo quando gli ingressi (input) coincidono con gli input associati alla riga, uso porte NOT e AND
- riunisco le uscite delle porte AND con una porta OR.

(Architettura degli Elaboratori)

porte logiche, algebre booleane

18 / 54

## Sintesi di circuiti

Altri metodi:

- esiste un metodo duale (principio di dualità: scambio  $0 \leftrightarrow 1$ , AND  $\leftrightarrow$  OR)
- mappe di Karnaugh: permette di ottenere circuiti compatti, con poche porte.

(Architettura degli Elaboratori)

porte logiche, algebre booleane

19 / 54

## Mappe di Karnaugh

Metodo per ottenere circuiti minimali.

Il metodo precedente per la sintesi di circuiti crea circuiti con più porte logiche del necessario.

Può essere migliorato:

- spesso un gruppo di porte AND può essere sostituito da un'unica porta AND.
- ossia: un gruppo di 1 viene rappresentato da un'unica porta AND.

(Architettura degli Elaboratori)

porte logiche, algebre booleane

20 / 54



## Mappe di Karnaugh: lati opposti.

I lati opposti vanno considerati contigui.

		YZ			
		00	01	11	10
WX	00	1	0	0	1
	01	1	1	0	0
	11	1	0	0	0
	10	1	0	0	1

$$F = \overline{Y}\overline{Z} + \overline{X}\overline{Z} + \overline{W}XY$$

(Architettura degli Elaboratori)

porte logiche, algebre booleane

25 / 54

## Principio di dualità

Versione duale delle mappe di Karnaugh:

		AB			
		00	01	11	10
CD	00	1	1	0	1
	01	1	0	0	1
	11	0	0	1	1
	10	1	1	1	1

$$S_n = \overline{A}\overline{C}D + AB\overline{C} + \overline{A}BD$$

(Architettura degli Elaboratori)

porte logiche, algebre booleane

26 / 54

		AB			
		00	01	11	10
CD	00	1	1	0	1
	01	1	0	0	1
	11	0	0	1	1
	10	1	1	1	1

$$S_p = \overline{A}\overline{C} + BC + AD$$

## Valori indefiniti

La specifica può non definire il comportamento su tutte le combinazioni di input. Alcune combinazioni lasciate indeterminate. L'implementazione sceglie i valori che portano al circuito più semplice.

		AB			
		00	01	11	10
CD	00			X	
	01	X	1	X	1
	11	1	1	X	X
	10		1	X	X

(Architettura degli Elaboratori)

porte logiche, algebre booleane

27 / 54

## Mappe di Karnaugh con 5 o 6 variabili

Si usa la terza dimensione. Disegnare 2 o 4 mappe di Karnaugh a 4 variabili e considerarle sovrapposte.

		B'						B			
		E'F'	E'F	EF	EF'			E'F'	E'F	EF	EF'
A'	C'D'	0	1	3	2			16	17	19	18
	C'D	4	5	7	6			20	21	23	22
	CD	12	13	15	14			28	29	31	30
	CD'	8	9	11	10			24	25	27	26
A	C'D'	32	33	35	34			48	49	51	50
	C'D	36	37	39	38			52	53	55	54
	CD	44	45	47	46			60	61	63	62
	CD'	40	41	43	42			56	57	59	58

(Architettura degli Elaboratori)

porte logiche, algebre booleane

28 / 54

# Algebra booleana

Descrive un circuito con un espressione algebrica, utile per:

- rappresentare sinteticamente un circuito,
- verificare l'equivalenza tra due circuiti,
- semplificare un circuito: trasformarlo in un circuito equivalente più semplice.

[George Bool (1815-1864), Claude Shannon (1916-2001)]

# Algebra booleana

Algebra dei valori di verità:

- ideata nell'ambito della logica [Bool].
- In logica: è necessario formalizzazione linguaggio;
- la valutazione della verità di una espressione viene ridotta ad un calcolo;
- si considerano solo due possibili valori di verità: **vero** (1), **falso** (0).

## Formalizzazione del linguaggio

Fraasi composte da **proposizioni** base (atomiche) come:

splende il sole — piove — nevica;

combinare con l'uso di **connettivi** (e, o, non):

- piove **e** splende il sole
- o piove **o** splende il sole
- **non** piove
- **se** piove **allora** — **non** splende il sole **e** — **non** nevica.

Si calcola la verità di una frase a partire dalla verità delle asserzioni atomiche.

# Algebra booleana

## Operazioni (connettivi base)

AND	$\cdot$	$\wedge$	prodotto logico	(binaria)
OR	$+$	$\vee$	somma logica	(binaria)
NOT	$\overline{\phantom{x}}$	$\neg$	negazione	(unaria)

## Valori (valori di verità)

TRUE	1	$t$
FALSE	0	$f$

Connetivi e valori hanno diverse scritture a seconda dell'ambito: logica, progettazione di circuiti.



## Comportamento delle operazioni

Coincide con quello delle porte logiche:

- l'espressione  $(A \text{ AND } B)$  è vera se  $A$  è vera e anche  $B$  è vera  
(es: piove e splende il sole)
- $(A \text{ OR } B)$  è vera se almeno una tra  $A$  e  $B$  sono vere  
(es: o piove o splende il sole)
- $(\text{NOT } A)$  è vera se  $A$  è falsa.  
(es: non piove)


## Applicazioni all'informatica

Rappresentare un circuito mediante un'espressione algebrica [Shannon]

circuiti logici	$\Rightarrow$	funzioni, espressioni
porte logiche	$\Rightarrow$	operazioni base
input	$\Rightarrow$	argomenti (variabili)
output	$\Rightarrow$	valore dell'espressione
segnali intermedi	$\Rightarrow$	sotto-espressioni

 
## Corrispondenza circuiti - espressioni

Ai circuiti formati da porte logiche posso associare espressioni (e viceversa).




$$D = ((A + B) + C)$$

## Corrispondenza circuiti - espressioni

 


A	B	C	AB	AC	AB + AC
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1

 

A	B	C	A	B + C	A(B + C)
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1
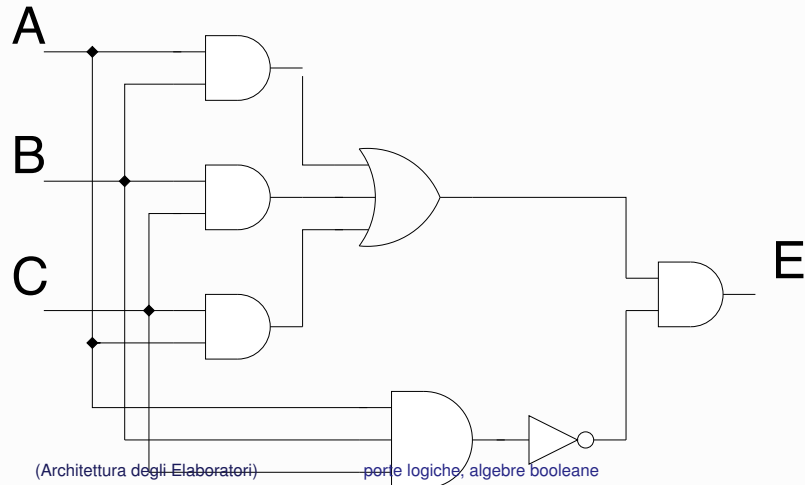
## Corrispondenza espressioni - circuiti

$$E = ((A \cdot B) + (B \cdot C) + (A \cdot C)) \cdot \overline{(A \cdot B \cdot C)}$$



(Architettura degli Elaboratori) porte logiche, algebre booleane


37 / 54

## Corrispondenza non perfetta

Ambiguità: un circuito può essere rappresentato con più formule.

Alcuni circuiti non hanno una corrispondente espressione algebrica.

 - circuiti in cui un'uscita comanda più ingressi;
- circuiti con retroazione:



C'è maggiore libertà nel collegare fili che nello scrivere espressioni.

(Architettura degli Elaboratori)

porte logiche, algebre booleane

38 / 54

## Convenzioni nella scrittura

Le usali convenzioni dell'algebra:

- il segno di prodotto può essere omissso, e volte indicato con  $\times$  o  $*$  ( $AB$ ,  $A \times B$ ,  $A * B$ );
- il prodotto ha precedenza sulla somma;
- per l'associatività delle operazioni di AND e OR, si possono omettere le parentesi  
 $(A + B) + C = A + B + C = A + (B + C)$ .

Inoltre:

- la negazione può essere anche rappresentata da  $'$  ( $A' = \overline{A}$ );

## Equivalenze algebriche

Ogni algebra caratterizza da un insieme di equivalenze.

Equivalenze booleane utili per:

- stabilire equivalenze tra circuiti;
- semplificare circuiti.

## Equivalenze booleane

Identità	$0 + A = A$
Elem. nullo	$1 + A = 1$
Idempoten.	$A + A = A$
Inverso	$A + \bar{A} = 1$
Commutat.	$A + B = B + A$
Associat.	$(A + B) + C = A + (B + C)$
Distribut.	$A(B + C) = AB + AC$
Assorbim.	$A + (A \cdot B) = A$
De Morgan	$\overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$
Negazione	$\overline{\bar{A}} = A$

## Considerazioni

- Alcune equivalenze: Identità, Commutativa, Associativa, Distributiva (somma sul prodotto), Elemento nullo  $\cdot$ , sono valide anche per l'algebra degli interi (le altre no).
- Tutte equivalenze della algebra degli interi restano valide **tenuto conto che** negazione non ha nessuna attinenza con le operazioni di opposto o inverso.
- Equivalenze dimostrabili mediante tabelle di verità, oppure mediante argomenti di logica.

## Equivalenze duali

Identità	$1 \cdot A = A$
Elem. nullo	$0 \cdot A = 0$
Idempoten.	$A \cdot A = A$
Inverso	$A \cdot \bar{A} = 0$
Commutat.	$A \cdot B = B \cdot A$
Associat.	$(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$
Distribut.	$A + BC = (A + B)(A + C)$
Assorbim.	$A \cdot (A + B) = A$
De Morgan	$\overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$
Negazione	$\overline{\bar{A}} = A$

## Semplificazione di espressioni

- Le proprietà Identità, Elemento nullo permettono di eliminare le costanti 0 e 1, dalle espressioni.
- Le leggi di De Morgan e Negazione permettono di portare la negazione a livello di variabili.
- Le proprietà Commutativa, Associativa, Inverso, Idempotenza e Assorbimento permettono di riordinare i termini ed eliminare doppi.
- La proprietà distributiva permette di riscrivere ogni espressione come somma di prodotti (**forma normale**) (polinomio).

## Esempi di applicazione

Attraverso le regole indicate si possono semplificare le seguenti espressioni.

- De Morgan:  $\overline{AB + C}$ ,  $\overline{ABC}$ ,  $\overline{A + B + C}$ .
- Distributiva:  $((A + B)C + A)B$
- Con alcune regole:  $A(1 + B) + 1A + 0$   
 $\overline{ABC} + \overline{ABC} + \overline{ABC} + 0$ .

Assorbimento: mostrare come la proprietà di Assorbimento si possa derivare dalle altre (Identità, Distributiva, Elemento nullo).

## Altre porte logiche

NAND NOR XOR XNOR

A	B	A NAND B	A NOR B	A XOR B	A XNOR B
0	0	1	1	0	1
0	1	1	0	1	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	0	1

## Principio di dualità

**Definizione:** data un'espressione booleana,  $E$ , l'espressione **duale**  $\tilde{E}$  si ottiene scambiando tra loro le operazioni  $+$  e  $\times$  e le costanti 0 e 1.

**Esempio:**

- $E = A + \bar{A} \cdot (B + 0)$
- $\tilde{E} = A \cdot (\bar{A} + B \cdot 1)$

**Proprietà:** se  $E_1 = E_2$  allora  $\tilde{E}_1 = \tilde{E}_2$ .

In ogni equivalenza booleana, se scambiamo tra loro le operazioni  $+$  e  $\times$  e le costanti 0 e 1, otteniamo una nuova equivalenza (duale della precedente) valida.

## Definizione mediante espressioni

$$A \text{ NAND } B = \overline{A \cdot B}$$

$$A \text{ NOR } B = \overline{A + B}$$

$$A \text{ XOR } B = (A \cdot \bar{B}) + \bar{A} \cdot B = (A + B) \cdot (\bar{A} + \bar{B})$$


$$A \text{ XNOR } B = A \cdot B + \bar{A} \cdot \bar{B}$$

Le porte NAND e NOR possono essere generalizzate ad  $n$  ingressi.


Una NAND con  $n$  ingressi restituisce il valore negato di una porta AND con  $n$  ingressi.

**Esercizio** Ha senso definire una porta XOR con  $n$  ingressi? Se “sì”, descriverne il comportamento.


## Rappresentazione grafica

 

NAND


 


NOR

 

XOR

## NAND e NOR: porte logiche complete

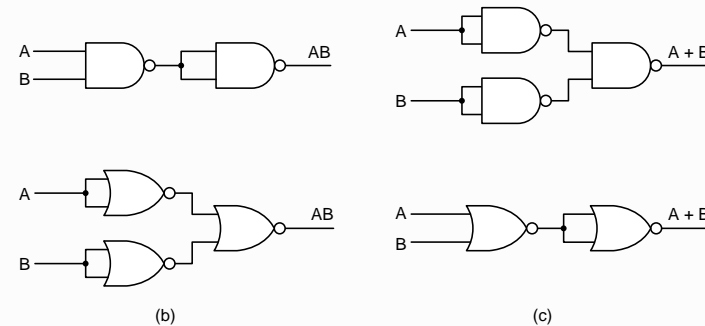 

## NAND e NOR: porte logiche complete

Ogni “polinomio” può essere implementato con porte NAND:


$$\overline{A_1 \cdot A_2 \cdot A_3 + B_1 \cdot B_2 + C_1 \cdot C_2 \cdot C_3 \cdot C_4} = \overline{A_1 \cdot A_2 \cdot A_3} \cdot \overline{B_1 \cdot B_2} \cdot \overline{C_1 \cdot C_2 \cdot C_3 \cdot C_4}$$

Nei circuiti integrati vengono impiegate esclusivamente porte NAND o NOR: più economiche da implementare.

**Esercizio:** come rappresentare, in modo efficiente, ogni circuito con porte NOR?
 
## Bolla di inversione

può apparire anche all'ingresso delle porte logiche:



## Algebre di Bool in matematica

Un insieme  $A$  con tre operazioni:  $+$ ,  $\times$ ,  $-$  e due costanti:  $0$ ,  $1$ , che soddisfano le proprietà sopra elencate: Identità, Elemento nullo, Inverso, ...

**Esempio:** (l'insieme delle parti) l'insieme formato dai sottoinsiemi di numeri naturali con le operazioni: unione  $+$ , intersezione  $\times$ , e complemento  $-$ , e con le costanti: insieme vuoto, insieme completo. Nella progettazione di circuiti ci si limita all'algebra di **commutazione**  $(0, 1)$

## Esercizi

- Esemplificare le espressioni:

- $A + \overline{A}B$
- $\overline{A} \overline{B} \overline{C} + A \overline{B} \overline{C} + \overline{A} \overline{B} C + A B \overline{C}$
- $\overline{A} + \overline{B} + \overline{C} + ABC$
- $\overline{A} \overline{B} C + A \overline{B} \overline{C} + \overline{A} B C + A B \overline{C}$

sia algebricamente che attraverso le mappe di Karnaugh.